

Electrónica de Circuitos

3º Ingeniería de Telecomunicaciones — UPV/EHU

"Under-promise and over-deliver."

Javier de Martín – 2016/17

Transistor BJT

Parámetros

$h_{ix}(\Omega)$: Impedancia de entrada


h_{rx} : Reverse voltage ratio

h_{fx} : Forward current transfer ratio

$h_{ox}(\Omega^{-1})$: Admitancia de salida

Base Común	Emisor Común	Colector Común
$h_{ib} = \frac{v_{eb}}{i_e}$	$h_{ie} = \frac{v_{be}}{i_b}$	$h_{ic} = \frac{v_{bc}}{i_b}$
$h_{rb} = \frac{i_e}{v_{eb}}$	$h_{re} = \frac{i_b}{v_{be}}$	$h_{rc} = \frac{i_b}{v_{bc}}$
$h_{fb} = \frac{i_c}{i_e}$	$h_{fe} = \frac{i_c}{i_b}$	$h_{fc} = \frac{i_e}{i_b}$
$h_{ob} = \frac{i_c}{v_{cb}}$	$h_{oe} = \frac{i_c}{v_{ce}}$	$h_{oc} = \frac{i_e}{v_{ec}}$


Regiones Operativas

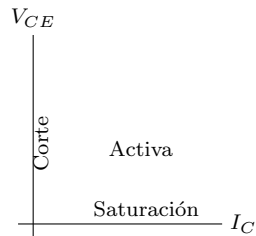

- **Región Activa:** La corriente de colector I_C depende directamente de la corriente de base I_B , de la ganancia de corriente β y de las resistencias conectadas al colector y emisor. En esta región se produce amplificación de la señal.
- **Región Inversa:**
- **Región de Saturación:** La corriente $I_C = I_E = I_{max}$. La corriente depende del voltaje de alimentación del circuito y de las resistencias conectadas al colector y emisor. Este modo aparece cuando la corriente de base es lo suficientemente grande como para inducir una corriente de colector β veces más grande.
- **Región de Corte:** La corriente $I_C = I_E = 0$. El voltaje V_{CE} es el de alimentación del circuito, al no haber corriente circulando no hay caída tensión. Este modo aparece, normalmente, cuando $I_B = 0$.


Configuraciones de Montaje

Base Común

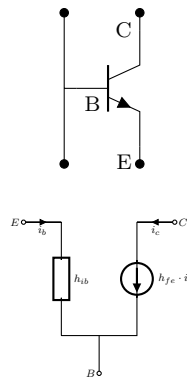


- Baja impedancia de entrada.
- Alta impedancia de salida
- Ganancia unidad, o menor, de corriente.
- Ganancia alta de tensión.

Colector Común

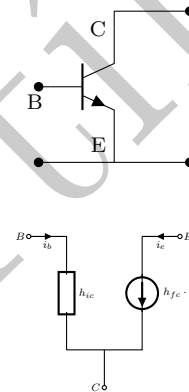



- Alta impedancia de entrada.
- Muy baja impedancia de salida.
- Alta ganancia de corriente.
- Unidad, o menor, ganancia de tensión.

Emisor Común

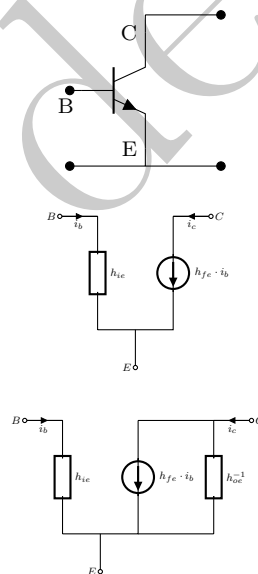


- Impedancia de entrada media.
- Impedancia de salida media.
- Alta ganancia de corriente.
- Alta ganancia de tensión.

Transistor FET

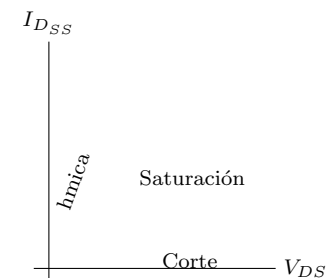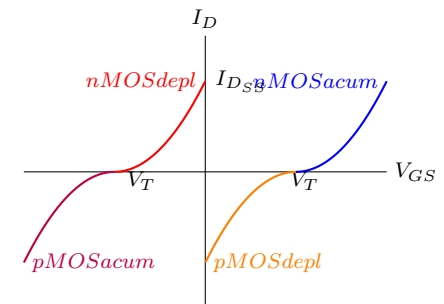

1. Etapas de Dos Transistores

Configuración en Paralelo

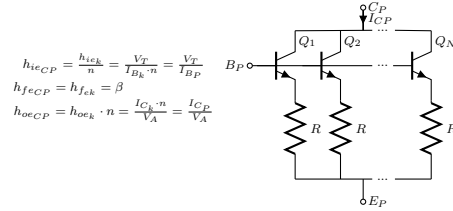


Se comporta como **un único transistor**, necesita una resistencia R (*ballast resistor*) para estabilizar el reparto de corriente entre los transistores. Permite trabajar en **altas corrientes**.


Las resistencias de emisor permiten estabilizar el circuito tensión.

$$I_{CN} = \frac{I_{CP}}{N} \quad V_{BE_N} + I_{C_N}$$

Configuración Darlington

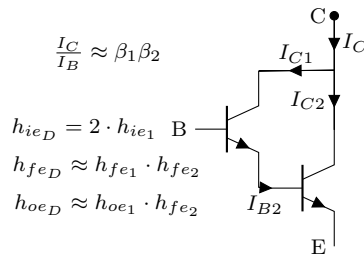


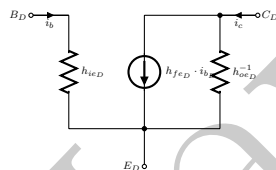Gran ganancia de corriente pero baja impedancia de salida. Las fugas del primer transistor son amplificadas por el segundo, sólo es aconsejable en agrupaciones de 2 transistores.



$$\beta_T \approx \beta_1 \cdot \beta_2 \approx \frac{I_C}{I_B}$$

Amplificador Diferencial

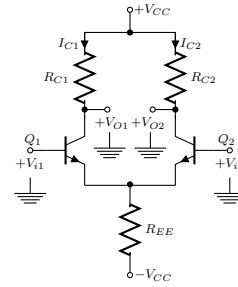


Amplificador de continua, simétrico con 2 entradas y 2 salidas. Amplifica exclusivamente la diferencia de sus entradas: $V_O = k \cdot (V_{i1} - V_{i2})$. Tiene los siguientes modos de funcionamiento:

- **Salida Diferencial:** La señal de salida se toma entre las salidas de cada semi-red ($V_O = V_{O1} - V_{O2}$).
- **Salida Asimétrica:** La señal de salida se toma de la salida de una semi-red ($V_O = V_{Ox}$). Para este modo es necesaria una R_{EE} elevada.


Tiene efectos parásitos como las **corrientes de polarización** que provocan caídas de tensión en las resistencias internas de las fuentes de señal a amplificar. Mirar pagina 23— salida simétrica y tal

Teorema de Bartlett

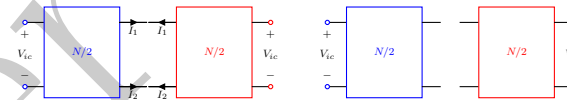
Simplifica el análisis de **redes simétricas**. Las corrientes totales que atraviesan las ramas que unen ambas semi-redes son nulas. El comportamiento del circuito no se altera si se abren dichas ramas.



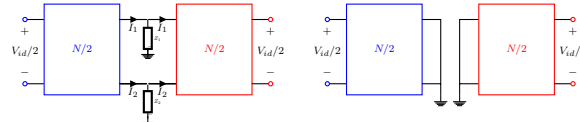Red simétrica con entrada diferencial, los nodos que unen ambas semi-redes están a cero voltios por ser nula la corriente que atraviesan las impedancias que los unen a masa. El comportamiento del circuito no se altera si se abren dichas ramas y se unen nodos comunes a masa.



Circuito Cascodo

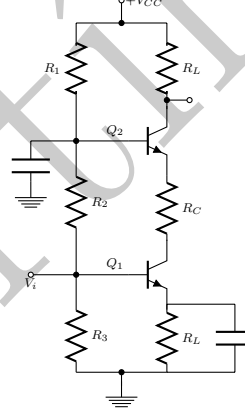

Permite trabajar con **mayores tensiones de salida**. Buen comportamiento en **alta frecuencia**. Se utiliza como etapa de entrada, no intermedia.

Etapas CMOS


2.- Amplificadores Multietapa

Clasificación

De alterna o de acoplo RC: Se agrupan en cascada de amplificadores monoetapa conectándose mediante condensadores de acoplo. **De continua o de acoplo directo** No existen condensadores de paso y amplifican tensiones continuas.


Análisis en Continua

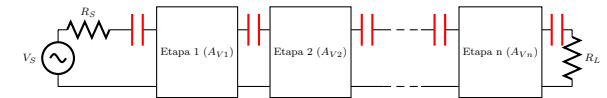Amplificadores RC: Cada etapa puede analizarse independientemente. No existe dependencia entre los puntos de trabajo de las distintas etapas.



Amplificadores de continua: Todas las etapas están inter-relacionadas, es aconsejable seguir un orden para su análisis.


Ganancia en Pequeña Señal

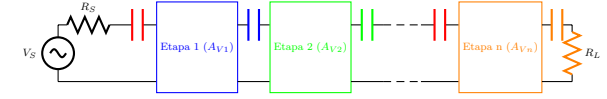

La **ganancia total** es el producto de las ganancias de cada etapa:

$$A_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_{o(n-1)}} \cdot \frac{v_{o2}}{v_{o1}}$$

Ganancia de una etapa:

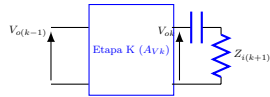

Es preciso tener en cuenta la impedancia de la siguiente etapa.

$$A_{vk} = \frac{v_{ok}}{v_{o(k-1)}} |Z_{i(k+1)}|$$

Margen dinámico a la Salida

Máxima señal obtenible en la carga sin distorsión, se mide en V_P o en V_{PP} . Viene determinado por las situaciones de corte/saturación de los transistores.


Margen dinámico debido a una etapa: Si la etapa k-ésima tiene un margen dinámico a su salida permitirá a la salida del amplificador un margen dinámico.

$$M_{dko} = M_{dk} \cdot |A_{v(k+1)}| \cdot |A_{v(k+2)}| \cdot \dots \cdot |A_{vn}|$$

Margen dinámico del amplificador: Menor de los márgenes dinámicos debidos a cada etapa.

$$M_{do} = \min\{M_{d1o}, M_{d12}, \dots, M_{dn}\}$$

Margen dinámico a la Entrada

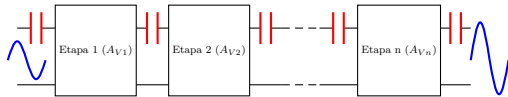

Máximo nivel de señal en la entrada para no tener distorsión a la salida.

$$M_{di} = \frac{M_{do}}{|A_v|}$$

3. Respuesta en Frecuencia

4. Fuentes de Corriente y Cargas Activas

Una **carga activa** o **carga dinámica** es un componente de circuito que se comporta como una resistencia no lineal estable contra corriente. Utilizado frecuentemente en la entrada de amplificadores operacionales para incrementar considerablemente la ganancia.




Introducción y Figura de Mérito

La **figura de mérito** de un amplificador es el producto de la ganancia por el ancho de banda.

$$GB = |A_M|BW$$

Configuraciones de Fuentes de Corriente

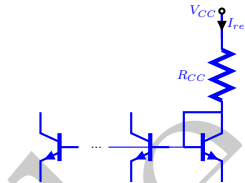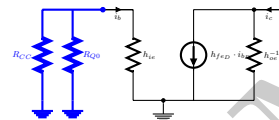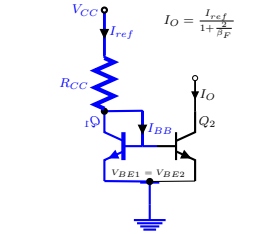Espejo de Corriente: Permite obtener una corriente constante (fuente de corriente).




Si hay varias etapas se divide la corriente:

$$I_O = \frac{I_{ref}}{1 + \frac{N}{\beta_F}}$$

Fuente Widlar

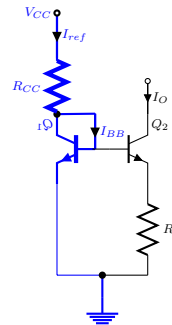
Variación del circuito anterior con una resistencia en el emisor del transistor de salida para obtener corrientes pequeñas constantes en la salida.




$$I_0^{(k+1)} = \frac{V_T}{R_E} \ln \left(\frac{I_{ref}}{I_0^{(k)}} \right)$$

Fuente de Cascodo

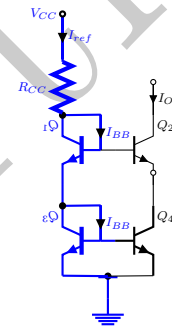Proporciona impedancia de salida alta, mucho mayor que en las otras fuentes.



Fuente de Wilson

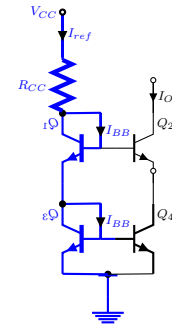

Permite obtener alta ganancia de corriente e impedancia de salida elevada.

Cargas Activas

FC y CA con Amplificadores Diferenciales

Polarización Independiente de V_{CC}

Desplazador de Nivel

5. Etapas de Potencia

Clasificación

Clase A: El transistor conduce durante el **ciclo completo**.

Clase B: El transistor conduce durante **medio ciclo**.

Clase AB: El transistor conduce durante algo **más de medio ciclo**.

Clase C: El transistor conduce durante algo **menos de medio ciclo**.

Definiciones

Potencia Consumida: Potencia suministrada por la fuente de alimentación de continua.

$$P_{CC} = \frac{1}{T} \int_0^T V_{CC} \cdot i_C(t) dt = V_{CC} \cdot \langle i_C(t) \rangle$$

Potencia Entregada a la Carga: Potencia de la señal amplificada en la carga de alterna.

$$P_O = V_{oeff} \cdot I_{oeff} = V_{Leff} \cdot I_{Leff} = P_L$$

Potencia disipada por el transistor: Consumida en el transistor, lo calienta.

$$P_D = P_{CC} - P_O - P_{resto}$$

Rendimiento de la etapa: Potencia entregada a la carga, respecto de la consumida de la fuente de alimentación.

$$\eta(\%) = \frac{P_O}{P_{CC}} \cdot 100\%$$


Amplificadores Clase A

Amplificadores Clase B y Clase AB

Consideraciones Térmicas

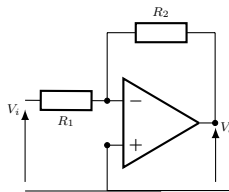6. Amplificador Operacional

- Impedancia de entrada infinita
- Impedancia de salida nula
- Ganancia diferencial infinita
- CMRR infinito
- Margen dinámico $\pm V_{CC}$




Amplificador Inversor:

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

$$z_i = \frac{V_i}{i_1} = R_1$$

$$Z_o = 0$$

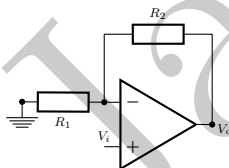


Amplificador No Inversor:

$$V_o = V_i \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$Z_i = \frac{V_i}{I_1} = R_1$$

$$Z_o = 0$$

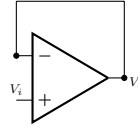

Seguidor:

$$V_o = V_i$$

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \infty$$

$$Z_o = 0$$

7. Realimentación